

# DISEÑO HARDWARE CON VHDL

---

- ✓ Lenguaje de Descripción Hardware
- ✓ Descripción Hardware en VHDL
- ✓ Estructura de un Modelo VHDL
- ✓ Elementos Básicos de VHDL
- ✓ Ejemplo: Máquina de Estados Finita

Javier Resano, *GAZ: Grupo de Arquitectura de Computadores*



Departamento de  
Informática e Ingeniería  
de Sistemas  
**Universidad** Zaragoza

# Lenguaje de Descripción Hardware

---

- ¿Qué es HDL?
  - Lenguajes creados para el diseño de circuitos:
    - » Nivel de puerta (gate level).
    - » Nivel de comportamiento (behavioural level).
  - La estructura del lenguaje sugiere el diseño hardware.
- ¿Por qué usar HDL?
  - El diseño es mucho más rápido.
  - Permite simular antes de la implementación física.
  - Las herramientas de diseño se encargan de los pasos automatizables.

*No es lo mismo describir **hardware** que programar **software***

# Lenguaje de Descripción Hardware

---

- VHDL
  - VHSIC (Gobierno de EE.UU. 1980).
  - IEEE VHDL'87.
  - [www.vhdl.org](http://www.vhdl.org)
- Verilog
  - Desarrollado por CADENCE.
  - IEEE 1364.
  - [www.eda.org](http://www.eda.org)
- A partir de C:
  - Handel C
  - System C
  - C/C++ (síntesis de alto nivel)

# Lenguaje de Descripción Hardware

---

- VHDL
  - Descripción de la estructura del circuito
    - Descomposición en sub-circuitos
    - Interconexión de sub-circuitos
    - Comportamiento
    - Estructural
  - Permite la especificación de la funcionalidad de un circuito utilizando formas familiares en los lenguajes de programación
  - Permite la simulación del circuito antes de su fabricación
    - Testear y comparar alternativas sin necesidad de prototipos hardware

# Lenguajes de Descripción Hardware

---


- ¿ Por qué VHDL?
  - Uno de los lenguaje **más utilizado** para el diseño de CI
  - Gran cantidad de **compiladores** de eficacia probada para su implementación en FPGA o sobre silicio.  
(Synopsys, Xilinx, Mentor Graphics, Cadence, hp ...)
  - Verilog necesita descripciones a un nivel más bajo. Es más utilizado para diseñar circuitos de tratamiento de señales. Es el más utilizado en América.

# Descripción Hardware en VHDL

---

- Descripción de un Sistema Digital:

 Un sistema digital está descrito por sus entradas y sus salidas, donde las salidas dependen de las entradas



# Los diseños están formados por Entidad y Arquitectura

---

- *Entity*

- Define externamente al circuito o subcircuito
- Nombre y número de puertos, tipos de datos de entrada y salida
- Tienes toda la información necesaria para conectar tu circuito a otros circuitos

- *Architecture*

- Define internamente el circuito
  - Señales internas, funciones, procedimientos, constantes
- Puede haber varias arquitecturas para una entidad

# Elementos Básicos de VHDL

---

*entity F is*

*port (A, B: in bit; Y out bit);* Entradas y salidas

*end F*

*architecture circuito of F is*

*signal D, E: bit\_vector(1 downto 0);* Señales internas

*signal H: bit;*

*begin*

*(...)*

funcionalidad

*end architecture circuito;*



# Señales y variables

---

- Señales:

- Representan elementos de memoria o conexiones
- Los puertos de una entidad
- Se definen en la arquitectura antes del BEGIN, lo cual nos permite realizar conexiones entre diferentes módulos

**señal <= valor;** El valor se asigna tras un retardo infinitesimal

- Variables (**No las vamos a usar**):

- Sólo se definen y usan dentro de procesos (no se pueden compartir)
- Se pueden utilizar como índices (instrucciones de bucle o modelar componentes)
- Las variables NO representan conexiones o estados de memoria

**variable := valor;** El valor se asigna en el momento actual

# Elementos Básicos de VHDL

---

```
-- comment
```

```
ENTITY name IS
```

```
    GENERIC (parameter list);
```

```
    PORT (io list);
```

```
END name;
```

parameter list:

parameter\_i : type\_name; ...

*retardo: time; error: boolean*

io list:

port\_i : io\_type type\_name; ...

io\_type

**IN | OUT | INOUT | BUFFER**

*entradaA: in bit\_vector(7 downto 0);*

*salidaC: out std\_logic;*

# Tipos de datos

---

## **STD\_LOGIC** (un bit enriquecido):

- 'U': uninitialized. This signal hasn't been set yet.
- 'X': unknown. Impossible to determine this value/result.
- '0': logic 0
- '1': logic 1
- 'Z': High Impedance
- 'W': Weak signal, can't tell if it should be 0 or 1.
- 'L': Weak signal that should probably go to 0
- 'H': Weak signal that should probably go to 1
- '-': Don't care.

- **STD\_LOGIC\_VECTOR** (range):

- Vector de std\_logics

**BOOLEAN** {TRUE,FALSE}

**CHARACTER** {ascii}

**STRING** {ascii}

**INTEGER** [range]

**NATURAL** [range]

**POSITIVE** [range]

**REAL** [range]

**TIME**

### Dos formas para el rango (range):

- n\_min **TO** n\_max
- n\_max **DOWNTO** n\_min

# Asignación de valores

---

- Por defecto se trabaja en binario
  - Para un bit se usa comilla simple: '0' o '1'
  - Para varios bits se usan comillas dobles: "0011"
- Se pueden usar otros formatos:
  - b"0011" --binary (No hace falta poner *b* porque es el caso por defecto)
  - o"4567" 8#4567# --octal
  - x"9AB" 16#9AB# --hexadecimal
  - D"6789" 10#6789# --decimal

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Se pueden definir constantes y nuevos tipos de datos

- **Constantes:** **constant** constant\_name : type := value;

- Ejemplos:

- constant BUS\_WIDTH : integer := 8;
- constant FOUR\_ONES : std\_logic\_vector(3 downto 0):= "1111";
- constant PERIOD : time := 10 ns;

- **Tipos:** **type** type\_name **is** *definition*;

- Ejemplo con dos dimensiones:

```
type WORD_8 is STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);  
type TAB12 is array (11 downto 0) of WORD_8;  
signal WORD_A : WORD8; signal TAB_A : TAB12;  
WORD_A <= "00000001"; WORD_B <= "00000010";  
TAB_A(11) <= WORD_A; TAB_B(0) <= WORD_B;
```

Los tipos y constantes  
se pueden agrupar en  
packages para  
reutilizarlos

# Descripcion funcional de una arquitectura

---

```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS  
  signal_i;  
  BEGIN  
    -- sentencias concurrentes  
    AND, OR, NOT, NAND, XOR, +, - ...  
    WAIT  
    -- procedural (sequential) assertions  
    PROCESS (sensitivity list)  
      variable_j;  
      BEGIN  
        -- asignaciones, sentencias condicionales, bucles  
      END PROCESS;  
    END arch_name;
```

# La funcionalidad se puede representar de dos formas

---

- Processes:
  - Conjunto de sentencias secuenciales. El orden de las sentencias puede afectar al resultado.
- Sentencias concurrentes:
  - Sentencias independientes e invocaciones a procesos. Se ejecutan en paralelo. Da igual en qué orden se escriban.
- Los procesos son concurrentes entre sí, y dentro de cada procesos la ejecución es secuencial

# Elementos Básicos de VHDL

---

Architecture ver1 of test is  
begin

```
c <= a and b;  
z <= c when e = '1' else 'Z';  
seq: process (a, b)
```

Sentencias concurrentes

begin

```
if a = b then  
    f <= a or b;  
end if;  
If a = "1000" then  
    d <= f;  
end if;
```

Sentencias secuenciales:  
Sólo dentro de los procesos

```
end process;  
end ver1;
```



# Elementos Básicos de VHDL

---

- Operadores básicos:


*abs*

*\*, /, mod, rem*

*+ (sig.), - (sig)*

*+, -, &*

*and, or, nand, nor ...*

 

**y<=(x1 and x2) or d(0);**

**y(1) <= x1 and not x2;**

**y: bit\_vector (1 downto 0);**

**y <= x1&x2;**

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Sentencias Concurrentes (I):

```
signal_name <= valor_1 when condición1 else  
                valor_2 when condición2 else  
                ...  
                valor_i when condicióni else  
                otro_valor;
```



```
salida <= "00" when entrada = "0001" else  
          "01" when entrada = "0010" else  
          "10" when entrada = "0100" else  
          "11";
```

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Sentencias Concurrentes (II):

```
with identificador select  
signal_name <= valor_1 when valor_identificador1,  
                valor_2 when valor_identificador2,  
                ...  
                valor_i when valor_identificadori,  
                otro_valor when others;
```




```
with entrada select  
salida <= "00" when "0001",  
          "01" when "0010",  
          "10" when "0100",  
          "11" when others;
```

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Sentencias secuenciales condicionales (I):
 
```
if cond_1 then
...    --sequential statements
elsif cond-n then
...    --sequential statements
else   ... --sequential statements
end if;
```



```
if a = b then
    c <= a or b;
elsif a<b then
    c <= b;
else
    c <= "0000";
end if;
```

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Sentencias secuenciales condicionales (II):

```
case expression is  
  when choice_1 => ... --seq. statements;  
  when choice_n => ... --seq. statements;  
  when others => ... --seq. statements;  
end case;
```



```
case RGB is  
  when "111" => r <= 0;  
  when "100" => r <= 1;  
  when "110" => r <= 1;  
  when others => r <= 0;  
end case;
```

# Modelo temporal con sentencias concurrentes

-- Opción 1:


BEGIN

a <= NOT x;

b <= a NAND '1';

c <= a AND b;

END ejemplo ;

 

-- Opción 2:

BEGIN

a <= NOT x;

c <= a AND b;

b <= a NAND '1';

END ejemplo ;

Valores iniciales: X = '1' A = '0'; B = '1'; C = '0';

Si la entrada X pasa de '1' a '0' ¿Qué ocurre con A, B y C?

**Caso 1:** las asignaciones son **inmediatas** y se simula el código en el orden en el que está escrito

A: '0' => '1'

B: '1' => '0'

C: '0' => '0'

No sirve

¡El orden importaría!

A: '0' => '1'

C: '1' => '1'

B: '1' => '0'

# Modelo temporal con sentencias concurrentes

-- Opción 1:

BEGIN

a <= NOT x;

b <= a NAND '1';

c <= a AND b;

END ejemplo ;

Valores iniciales: X = '1' A = '0'; B = '1'; C = '0';

**X pasa de '1' a '0' en T = 1ns;**

**Caso 2:** las asignaciones tardan un **retardo infinitesimal**  $\Delta$  y cada vez que hay un cambio en una entrada se simulan las líneas que la usen como entrada

T = 1 ns;  
A: '0' => '1' en T +  $\Delta$   
B No cambia  
C No cambia

El simulador  
avanza



T = 1 +  $\Delta$ ;  
A = '1'  
B: '1' => '0' en T + 2\* $\Delta$   
C : '0' => '1' en T + 2\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 2\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C : '1' => '0' en T + 3\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 3\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C = '0'

# Modelo temporal con sentencias concurrentes

-- Opción 2:

BEGIN

a <= NOT x;

c <= a AND b;

b <= a NAND '1';

END ejemplo ;

Valores iniciales: X = '1' A = '0'; B = '1'; C = '0';

**X pasa de '1' a '0' en T = 1ns;**

**Caso 2:** las asignaciones tardan un **retardo infinitesimal**  $\Delta$  y cada vez que hay un cambio en una entrada se simulan las líneas que la usen como entrada

T = 1 ns;  
A: '0' => '1' en T +  $\Delta$   
B No cambia  
C No cambia

El simulador  
avanza



T = 1 +  $\Delta$ ;  
A = '1'  
C : '0' => '1' en T + 2\* $\Delta$   
B: '1' => '0' en T + 2\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 2\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C : '1' => '0' en T + 3\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 3\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C = '0'



# Simulación de procesos

---

- Mi\_proceso: process (lista de sensibilidad)
- Un proceso se simula si cambia alguna señal de su lista de sensibilidad
- Si un proceso representa lógica combinacional su lista debería incluir todas las entradas de cada línea
- Si un proceso representa lógica secuencial (un registro o un contador), su lista sólo debe incluir la señal de reloj y el reset o clear en caso de que sea asíncrono

# Modelo temporal de un proceso

```
Ejemplo: process (x)
BEGIN
  a <= NOT x;
  b <= a NAND '1';
  c <= a AND b;
END process;
```

Valores iniciales: X = '1' A = '0'; B = '1'; C = '0';

**X pasa de '1' a '0' en T = 1ns;**

Cuando se ejecuta un proceso sus líneas se ejecutan de una en una de forma secuencial

T = 1 ns;  
A: '0' => '1' en T +  $\Delta$   
B No cambia  
C No cambia

El simulador  
avanza



T = 1 +  $\Delta$ ;  
A = '1'  
Como no cambia X no se vuelve a ejecutar el proceso

Como ha cambiado X que está en la lista de sensibilidad se ejecuta el proceso

# Modelo temporal de un proceso

Ejemplo: process (x,a,b)  
BEGIN  
  a <= NOT x;  
  b <= a NAND '1';  
  c <= a AND b;  
END ejemplo ;

Valores iniciales: X = '1' A='0'; B = '1'; C = '0';

**X pasa de '1' a '0' en T = 1ns;**

Cuando se ejecuta un proceso sus líneas se ejecutan de una en una de forma secuencial

T = 1 ns;  
A: '0' => '1' en T +  $\Delta$   
B No cambia  
C No cambia

El simulador  
avanza



T = 1 +  $\Delta$ ;  
A = '1'  
B: '1' => '0' en T + 2\* $\Delta$   
C : '0' => '1' en T + 2\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 2\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C : '0' => '1' en T + 3\* $\Delta$

El simulador  
avanza



T = 1 + 3\* $\Delta$ ;  
A = '1'; B = '0'  
C = '1'

# Modelo temporal de un proceso

Ejemplo: process (x)  
BEGIN  
  a <= '1';  
  IF (X = '0') then  
    a <= '0';  
  END IF;  
END process;

T = 1 ns;  
A: '1' => '1' en 1ns +  $\Delta$   
A: '0' => '1' en 1ns +  $\Delta$

La segunda asignación  
sobreescribe a la primera

Valores iniciales: X = '1' A = '1';

**X pasa de '1' a '0' en T = 1ns;**

Cuando se ejecuta un proceso sus líneas se ejecutan de una en una de forma secuencial

T = 1 +  $\Delta$ ;

A = '0'

Hasta que no cambie X no se  
vuelve a ejecutar el proceso

# Implementación de procesos combinacionales

---

Ej\_combinacional: Process (a, b, c)

Begin

z <= '0';

IF (B='1') AND (C='1') THEN


z <= '1';

ELSIF (A = '1') AND (B='0') THEN

z <= '1';

END IF;

End process;

 

# ¡La salida debe estar definida para cualquier entrada!

---

Ej\_combinacional: Process (a, b, c)

Begin

IF (B='1') AND (C='1') THEN

z <= '1';


ELSIF (A = '1') AND (B='0') THEN

z <= '1';

END IF;

End process;

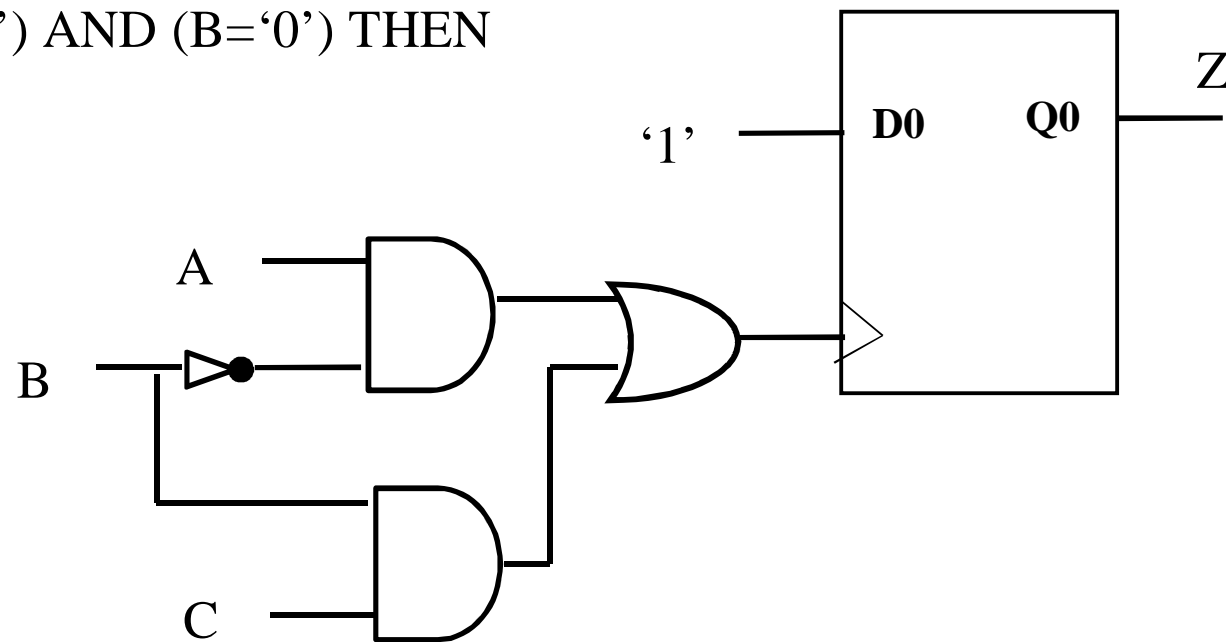Aparece un latch no deseado para almacenar Z cuando no se cumple la condición




# Una señal no debe asignarse en varios procesos

---

```
Ejemplo1: process (x, z)
BEGIN
  a <= '0';
  IF (X = '1') AND (Z= '1') then
    a <= '1';
  END IF;
END process;
```

```
Ejemplo2: process (y, z)
BEGIN
  a <= '0';
  IF (Y = '1') AND (Z= '1') then
    a <= '1';
  END IF;
END process;
```

 ¡Esto es un cortocircuito: *multiple drivers*!



# Una señal no debe asignarse en varios procesos

---

```
Ejemplo1: process (x, z)
BEGIN
  a <= '1';
  IF (X = '1') AND (Z= '1') then
    a <= '0';
  END IF;
END process;
```

```
Ejemplo2: process (y, z)
BEGIN
  a <= '1';
  IF (Y = '1') AND (Z= '1') then
    a <= '0';
  END IF;
END process;
```

Solución:

```
Ejemplo1: process (x,y)
BEGIN
  a <= '1';
  IF ((X = '1') AND (Z= '1')) or ((Y = '1') AND (Z= '1'))
  then
    a <= '0';
  END IF;
END process;
```



# Elementos Básicos de VHDL

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
    port (invec: in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out: out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    encode: process (invec)
    begin
        case invec is
            when "00000001" => enc_out <= "000";
            when "00000010" => enc_out <= "001";
            when "00000100" => enc_out <= "010";
            when "00001000" => enc_out <= "011";
            when "00010000" => enc_out <= "100";
            when "00100000" => enc_out <= "101";
            when "01000000" => enc_out <= "110";
            when "10000000" => enc_out <= "111";
            when others => enc_out <= "000";
        end case;
    end process;
end rtl;
```

# Elementos Básicos de VHDL

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
    port (invec:in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out:out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    process (invec)
    begin
        if invec(7) = '1' then      enc_out <= "111";
        elsif invec(6) = '1' then   enc_out <= "110";
        elsif invec(5) = '1' then   enc_out <= "101";
        elsif invec(4) = '1' then   enc_out <= "100";
        elsif invec(3) = '1' then   enc_out <= "011";
        elsif invec(2) = '1' then   enc_out <= "010";
        elsif invec(1) = '1' then   enc_out <= "001";
        elsif invec(0) = '1' then   enc_out <= "000";
        else      enc_out <= "000";
        end if;
    end process;
end rtl;
```

# Elementos Básicos de VHDL

---

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity encoder is
port (invec: in std_logic_vector(7 downto 0); enc_out: out std_logic_vector(2 downto 0));
end encoder;
architecture rtl of encoder is
begin
    enc_out <= "111" when invec(7) = '1' else
               "110" when invec(6) = '1' else
               "101" when invec(5) = '1' else
               "100" when invec(4) = '1' else
               "011" when invec(3) = '1' else
               "010" when invec(2) = '1' else
               "001" when invec(1) = '1' else
               "000" when invec(0) = '1' else
               "000";
end rtl;
```

# Síntesis de Sentencias Secuenciales

---

- Ejemplo: registro de 32 bit

Reg: process (**clk**)

begin

if (**clk'event and clk = '1'**) then

if (reset = '1') then

Dout <= x"00000000";

else

if (load='1') then

Dout <= Din;

end if;

end if;

end if;

end process;

# Ejemplo: contador de 8 bits

---

```
use IEEE.std_logic_arith.all; --librerías para hacer operaciones aritméticas
use IEEE.std_logic_unsigned.all;

...


process (clk) -- contador con señal de load y count_enable
begin
    if clk='1' and clk'event then
        if reset='1' then
            count <= (others => '0'); -- pone todo a 0
        elsif load = '1' then -- si load vale 1 el contador carga el dato de entrada
            count <= D_in;
        elsif count_enable='1' then
            count <= count + "00000001"; --el contador cuenta.
        end if;
    end if; end process;
```

# Elementos Básicos de VHDL

---


- Bucles (sólo dentro de los procesos):
 
```
for loop_var in range loop  
... --sequential statements  
end loop;
```



```
for i in 3 downto 0 loop  
-- i es una variable q no necesita  
-- ser declarada  
    d(i) <= a(i+1);  
end loop;
```
 
```
while condición loop  
... --sequential statements  
end loop;
```



```
while contador > 0 loop  
    contador := contador-1;  
    resultado := resultado+data;  
end loop;
```

**No las vamos a usar**

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Expresiones secuenciales:

```
wait;  
wait on signal_list;  
wait for time_expression;  
wait until condition;
```

Para esperar 10ns en una  
simulación  
**wait for 10ns;**

```
signal'event  
signal'last_event  
signal'last_value
```

Para que un registro haga algo  
sólo en el flanco de subida:

**if clock'event and clock = '1';**

# Elementos Básicos de VHDL

---

- Descripción estructural: (*estructural*)
  - Describe las interconexiones entre distintos módulos
  - Estos módulos pueden a su vez tener un modelo estructural o de comportamiento
  - Normalmente esta es una descripción a más alto nivel



# Elementos Básicos de VHDL

---

- Descripción Estructural:


```
ARCHITECTURE arch_name OF entity_name IS  
  COMPONENT component_name  
    GENERIC (...);  
    PORT (...);  
  END COMPONENT;  
  signal declarations;  
  BEGIN  
    component_i: component_name  
      GENERIC MAP (parameter_value)  
      PORT MAP (io_name)  
  END arch_name;
```

# Ejemplo de descripción estructural

architecture structure of F is

```

component G
    port (Ag, Bg: in bit; Yg: out bit);
end component;
component H
    port (Ah, Bh: in bit; Yh: out bit);
end component;
component I
    port (Ai, Bi: in bit; Yi: out bit);
end component;
signal YA, YB, Yout: bit;
begin
    mod_G: G port map (Ag=>A; Bg=>B; Yg=>YA);
    mod_H: H port map (Ah=>A; Bh=>B; Yh=>YB);
    mod_I : I port map (Ai=>YA; Bi=>YB; Yi=>Yout);
    Y<=Yout;
end structure;
    
```

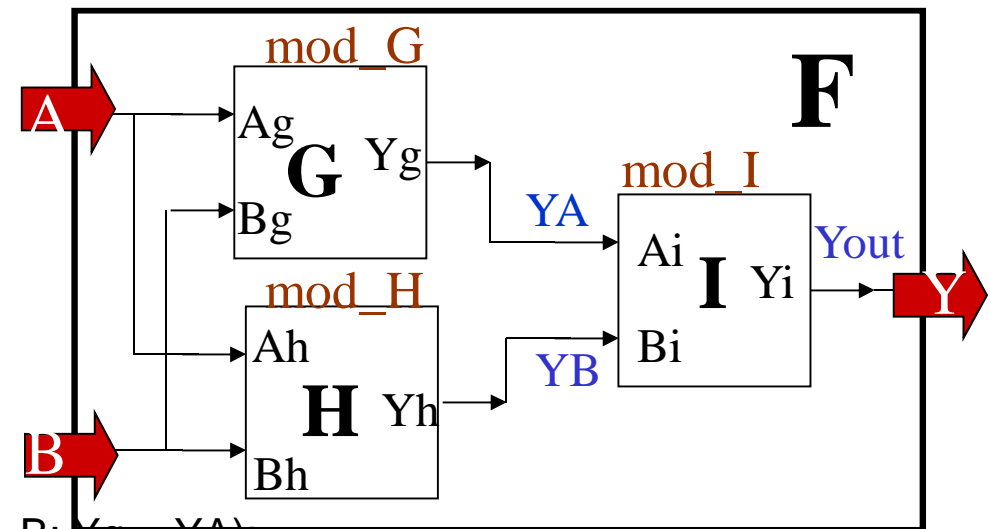

# Elementos Básicos de VHDL

---

- **GENERATE:** Las secuencias de generación de componentes permiten crear una o más copias de un conjunto de interconexiones, lo cual facilita el diseño de circuitos mediante descripciones estructurales.

```
for indice in rango generate
  -- instrucciones concurrentes
end generate;
```




```
component comp
  port( x: in bit; y: out bit);
end comp
...
signal a, b: bit_vector(0 to 7)
...
gen: for i in 0 to 7 generate
  u: comp port map (a(i),b(i));
end generate gen;
```

**No lo vamos a usar**
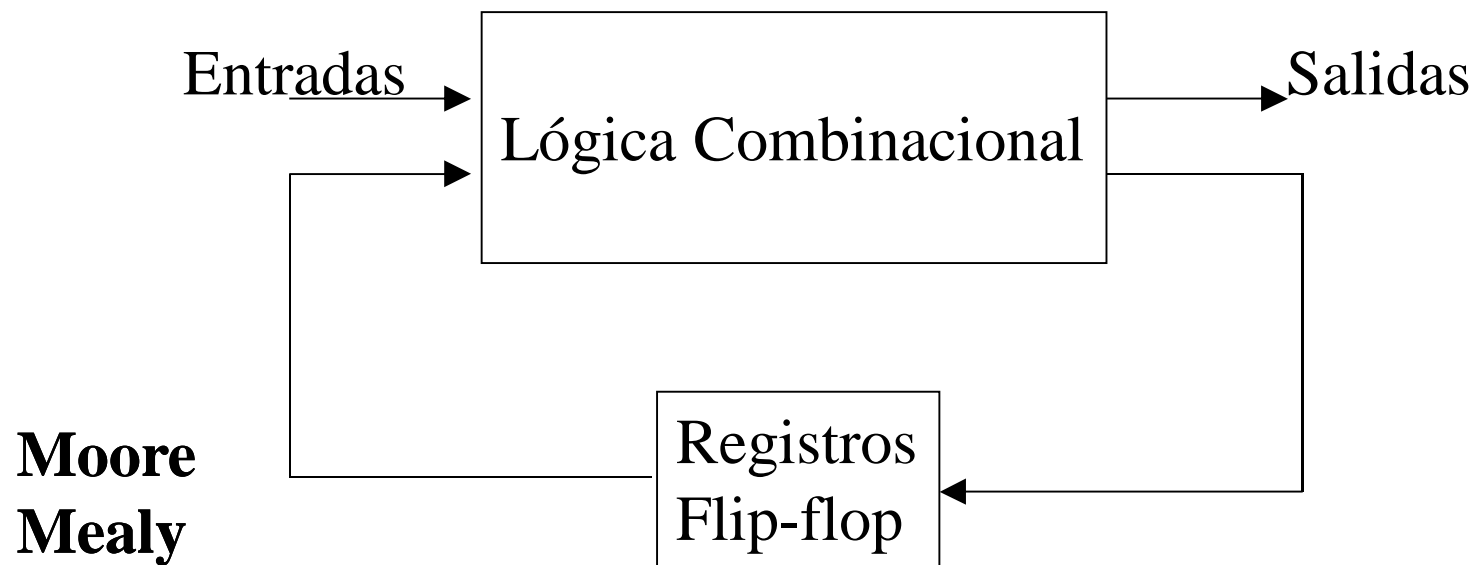
# Máquina de Estados Finita (FSM)

---

- Todo circuito secuencial se divide en un circuito combinacional que implementa la salida del circuito y la transición al siguiente estado y en unos elementos de almacenamiento.



# Máquina de Estados Finita (FSM)

---

**architecture** comportamiento of *FSM* is  
*internal signal declarations;*  
**begin**


síncrono: **process** ( *clock, reset*)  
**begin**  
    *vhdl indicando los flip-flops*  
**end process** síncrono;

comb: **process** ( *sensitivity list*)  
**begin**  
    *vhdl indicando la lógica combinatorial*  
**end process** comb;

**end** comportamiento;

# Máquina de Estados Finita (FSM)

---

 

# Máquina de Estados Finita (FSM)

```
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity FSM is
    port(reset, E, clk: in bit; O: out bit);
end FSM;
architecture ARCH of FSM is
    type ESTADOS is (S1, S2, S3,S4);
    signal ESTADO, SIG_ESTADO: ESTADOS;
```

```
begin
```

```
    SINCRONO: process(clk,reset)
    begin
        if reset='1' then
            ESTADO<=S1;
        elsif clk'event and clk='1' then
            ESTADO<= SIG_ESTADO;
        end if;
    end process SINCRONO;
```

```
end ARCH;
```

```
    COMB: process(ESTADO,E)
    begin
        case ESTADO is
            when S1 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
            when S2 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
            when S3 =>
                O <= '0';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S3;
                else SIG_ESTADO<=S4;
                end if;
            when S4 =>
                O <= '1';
                if (E='0') then SIG_ESTADO<=S2;
                else SIG_ESTADO<=S1;
                end if;
        end case;
    end process control;
```